

أوراق عمل

الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 1447 هـ

ورقة عمل الأسبوع الثالث

المرحلة الثانوية			المرحلة
الثاني	الصف	الهندسة	المادة

س1: أظلل الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:

1	يقاس شدة التيار الكهربائي بوحدة	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		J	A	W	V
2	تزداد قيمة المقاومة الكهربائية لسلك موصل عند	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		زيادة طول	نقصان طول	زيادة مساحة مقطعة	نقصان درجة حرارة
3	نقطة في الدائرة يلتقي فيها موصلان على الأقل	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		الحلقة	العقدة	التقاطع	المفتاح الكهربائي

س2: أظلل حرف (ص) إذا كانت العبارة صحيحة وحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة:

م	السؤال	ص	خ
1	يكون للمقاومات المتصلة على التوازي نفس قيمة فرق الجهد عند اطرافهما	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	جهاز الاميتر يقيس شدة التيار ويوصل على التوازي مع الموصل	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

س3: أكمل/ي على ما يلي:

بطاقة البيانات الكهربائية المرافقة مع الجهاز أهمية كبيرة لأن من خلالها معرفة.....الذي يعمل
علية الجهاز وبالتالي ضمان عمل الجهاز بشكل صحيح وحماية الجهاز من التلف