

أوراق عمل

الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 1447هـ

ورقة عمل الأسبوع الأول

الثانوية			المرحلة
الثالث	الصف	فيزياء (٢-٣)	المادة

السؤال الأول:- أظلل الإجابة الصحيحة لكل مما يلي،

١	الشحنات لا تنفى ولا تستحدث ، ولكن يمكن فصلها قانون			
	<input type="radio"/> حفظ الطاقة	<input type="radio"/> حفظ الكتلة	<input type="radio"/> حفظ الشحنة	<input type="radio"/> حفظ الزخم
٢	شدة التيار المار في سلك تعبر مقطع شحنة 3C خلال 6 S يساوي ... أمبير			
	<input type="radio"/> 18	<input type="radio"/> ٤	<input type="radio"/> ٠,٨	<input type="radio"/> 0.5
٣	وحدة قياس المقاومة الكهربائية			
	<input type="radio"/> أمبير	<input type="radio"/> واط	<input type="radio"/> فولت	<input type="radio"/> أوم

س٢: أظلل حرف (ص) إذا كانت العبارة صحيحة وحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة:

م	السؤال	ص	خ
١	عند مضاعفة فرق الجهد بين طرفي موصل فإن مقاومته تتضاعف	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
٢	بزيادة طول السلك تزداد المقاومة الكهربائية عند ثبوت مساحة المقطع	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

س٣: من الرسم الذي أمامك ما رقم الأداة التي تتحكم في مرور التيار الكهربائي في الدائرة؟

