

أوراق عمل

الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 1447هـ


ورقة عمل الأسبوع الرابع

المرحلة	الثانوية
المادة	الفيزياء (3-2)
الصف	الثالث

س1 :- أختار الإجابة الصحيحة مما يلي

1	دائرة كهربائية مقاومتها صغيرة جدًا	دائرة الفولتميتر	دائرة القصر	المنصهر الكهربائي	قاطع الدائرة الكهربائية
2	يراد قياس فرق الجهد بين طرفي المقاومة ، ماهو الجهاز الذي يمكن توصيله بين النقطتين 1 ، 2 ؟				
3	مفتاح كهربائي آلي يعمل على فتح الدائرة الكهربائية عندما يتجاوز مقدار التيار المار فيها القيمة المسموحة يسمى	المنصهر	دائرة القصر	قاطع الدائرة الكهربائية	الملف

س2 : أختار المزوجة الصحيحة بين الرقم والحرف

 م	الجهاز	م	الرمز	أظلل الاجابة المناسبة
1	البطارية	أ		أ () ب () ج () د () هـ () و ()
2	المكثف	ب		أ () ب () ج () د () هـ () و ()
3	المقاومة الثابتة	ج		أ () ب () ج () د () هـ () و ()
4	المقاومة المتغيرة	د		أ () ب () ج () د () هـ () و ()
5	المفتاح	هـ		أ () ب () ج () د () هـ () و ()
		و		أ () ب () ج () د () هـ () و ()