





أوراق عمل

الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 1447هـ


ورقة عمل الأسبوع الرابع

المرحلة	الثانوية
المادة	فيزياء (3-2) الصف الثالث

س1 :- أختار الإجابة الصحيحة مما يلي

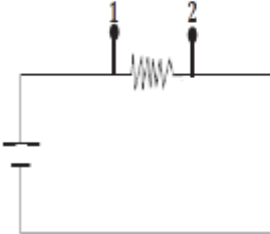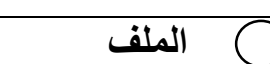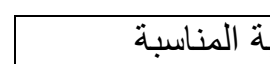 1	دائرة كهربائية مقاومتها صغيرة جدًا
2	دائرة الفولتميتر
3	دائرة القصر
4	المنصهر الكهربائي
5	قاطع الدائرة الكهربائية
6	يراد قياس فرق الجهد بين طرفي المقاومة ، ماهو الجهاز الذي يمكن توصيله بين النقطتين 1 ، 2 ؟
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

س2 : أختار المزوجة الصحيحة بين الرقم والحرف

 م	الجهاز	م	الرمز	أظلل الاجابة المناسبة
1	البطارية	أ		أ () ب () ج () د () هـ () و ()
2	المكثف	ب		أ () ب () ج () د () هـ () و ()
3	المقاومة الثابتة	ج		أ () ب () ج () د () هـ () و ()
4	المقاومة المتغيرة	د		أ () ب () ج () د () هـ () و ()
5	المفتاح	هـ		أ () ب () ج () د () هـ () و ()
		و		أ () ب () ج () د () هـ () و ()