

أوراق عمل

الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي ١٤٤٧ هـ

ورقة عمل الأسبوع الخامس عشر

المرحلة	المادة	علوم	الصف	الابتدائي	رابع
---------	--------	------	------	-----------	------

أولاً: أظلل الإجابة الصحيحة لكل مما يلي

1	المصباح الكهربائي والمروحة يمثلان في الدائرة الكهربائية	أ ☐ التيار.	ب ☐ المنصهر.	ج ☐ المقاومة.	د ☐ المولد.
2	المسار الذي تسري الكهرباء فيه يسمى	أ ☐ الكهرباء الساكنة	ب ☐ الدائرة الكهربائية	ج ☐ التيار الكهربائي	د ☐ القاطع
3	دائرة يتفرع فيها التيار الكهربائي في أكثر من مسار.	أ ☐ التوالي	ب ☐ التسلسل	ج ☐ التوازي	د ☐ الكهرباء الساكنة

ثانياً: س2: أظلل حرف (ص) إذا كانت العبارة صحيحة وحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة:

م	السؤال	ص	خ
	توصل المصابيح في المنازل على التوالي	☐	☐
	يحدث البرق بسبب التفريغ الكهربائي	☐	☐

ثالثاً: أجب عما يأتي:

في المباني الجديدة تستخدم القواطع الكهربائية أكثر من المنصهرات. لماذا؟